

۱۵/فروردين ماه ۱۳۹۴

درس الکترونیک صنعتی  
تمرین شماره (۳)

یک یکسوساز دیودی تمام موج سه فازه مورد آزمایش قرار گرفت نتایج به شرح ذیل بوده است:

(الف) جریان و ولتاژ متوسط خروجی به ترتیب  $5650$  آمپر و  $752$  ولت (جریان کاملاً صاف)

(ب) زاویه هدایت تداخلی برابر  $2/85$  درجه

(ج) ولتاژ شبکه تغذیه کننده این یکسوساز  $20$  کیلوولت

مطلوبست :

(۱) محاسبه جریان متوسط و بیشینه دیودها

(۲) ولتاژ معکوس دو سر هر دیود و ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور

(۳) جریان موثر ثانویه ترانسفورماتور تغذیه کننده (اتصال ترانسفورماتور در اولیه مثلث و در ثانویه ستاره می باشد)

(۴) جریان موثر فازی در اولیه و همچنین جریان موثر خط در شبکه

(۵) اگر چگالی جریان در این ترانسفورماتور را  $2/5$  گرفته باشند سطح مقطع هادی ها را در اولیه و ثانویه بدست آورید.

(۶) اگر نسبت دور بر ولت را  $1/0.5$  در نظر گرفته باشند، تعداد دورهای اولیه و ثانویه چقدر است؟

(۷) آیا نظری بر هادی های خط تغذیه کننده، چه وقتی از طریق سیم هوایی و چه وقتی از طریق کابل زیرزمینی تغذیه شود دارید؟

(۸) حال اگر تپ ترانسفورماتور را به مقدار  $5\%$  اضافه نمایند و بجای دیودها تریستور قرار دهند. زاویه آتش تریستورها چقدر باید قرار گیرد تا شرایط قبلی حالت دیودی برقرار شود.

(۹) حداقل ولتاژ معکوس و مستقیم دو سر هر تریستور در اینحالت چقدر خواهد شد.

(۱۰) در اینحالت زاویه هدایت تداخلی تریستورها چقدر می گردد؟

(۱۱) وضعیت توان های شبکه را در حالت دیودی و در حالت تریستوری مقایسه نمایید.

(۱۲) وضعیت ضریب کلی اعوجاج هارمونیکی جریان (THD) را در دو حالت مقایسه نمایید.

تذکر: فرکانس شبکه  $50$  هرتز و از افت اهمی و افت ولتاژ دیودها و تریستورها صرفنظر می گردد.