

بسمه تعالی

آزمون : الکترونیک صنعتی

زمان : ۱۵۰ دقیقه

منابع و مراجع آزاد

سه شنبه ۲۹ دیماه ۱۳۸۸



دانشکده مهندسی برق

مسئله اول : یک منبع جریان مستقیم با ولتاژ 1800 ولت و مقاومت داخلی $1/0$ اهم را توسط کلید K به بار مصرفی با مشخصات $R=2/5$ اهم و $L=42$ میلی هانری متصل و آن را تغذیه می نماید. مطلوبست محاسبه مقدار ولتاژ دو سر کلید K وقتی کلید باز گردد. لازم به یادآوریست که در هنگام قطع کلید جریان با شیب 500 کیلوآمپر بر ثانیه کاهش می یابد. در اینحالت وضعیت شبکه و مصرف کننده را بررسی و توضیح دهید. حال چنانچه دیودی را با بار مصرفی موازی نمائیم مقدار ولتاژ دو سر کلید و زمان صفر شدن جریان در بار مصرفی را محاسبه نمائید. از تغییرات مقاومتهای اهمی در طول آزمایش صرفنظر می گردد.

مسئله دوم : یک منبع جریان متناوب با ولتاژ مؤثر 380 ولت و فرکانس 50 هرتز را توسط یک تریستور به بار مصرفی $R=1/2$ اهم ، $L=0/23$ هانری و $E=278$ ولت متصل می نماییم. در صورتیکه زاویه آتش تریستور برابر 33 درجه باشد. مطلوبست :

الف) زاویه خاموشی تریستور را (θ_e)

ب) توان اکتیو و ضریب قدرت شبکه را محاسبه نمائید.

ج) بنظر شما ، مصرف کنندهای با مشخصات فوق الذکر ، مدل چه نوع بار مصرفی می باشد.

د) توان تلفاتی در مقاومت R را محاسبه نمائید.

ه) تعادل توان در شبکه و مصرف کننده را مورد بررسی قرار دهید.

مسئله سوم : یک شبکه سه فازه جریان متناوب با ولتاژ مؤثر خطی 380 ولت و فرکانس 50 هرتز را به یک مبدل تمام تریستوری سه فازه متصل می نماییم ، در صورتیکه در خروجی مبدل یک ماشین جریان مستقیم قرار گرفته باشد ، مطلوبست محاسبه :

الف) قدرت انتقالی وقتی زاویه آتش تریستورها برابر 23 درجه باشد.

ب) قدرت انتقالی وقتی زاویه آتش تریستورها برابر 142 درجه باشد.

از کلیه تلفات در مجموعه فوق صرفنظر می گردد و با فرض آنکه از ماشین الکتریکی در همه حال جریان 600 آمپر تقریباً صاف عبور می نماید.

مسئله چهارم : یک کنترل کننده جریان مستقیم با فرکانس 2500 هرتز و زمان هدایت به زمان یک دوره تناوب برابر $0/75$ را بین یک شبکه جریان مستقیم با ولتاژ 750 ولت و یک موتور جریان مستقیم متصل می نماییم ، در صورتیکه جریان موتور دارای

مقدار متوسط 800 آمپر و ضریب ضربان جریان برابر $5/0$ باشد. مطلوبست قدرت موتور را برحسب کیلووات و جریان گرفته شده از شبکه را برحسب آمپر.

مسئله پنجم : یک منبع جریان مستقیم 1000 ولتی از طریق یک اینورتر منبع ولتاژ سه فازه یک موتور القائی سه فازه با اتصال ستاره را تغذیه می‌نماید. در صورتیکه مدار معادل هر فاز موتور را در حالت بارداری از دید شبکه سه فازه برابر $R=345/0$ اهم و $L=148$ میکروهانتری فرض نمائیم. مطلوبست :

الف) مقدار قدرت اخذ شده از شبکه را

ب) ولتاژ مؤثر خطی اعمالی به دو سر موتور توسط اینورتر

ج) جریان هر فاز موتور

د) قدرت ظاهری موتور

ه) ضریب قدرت موتور

لازم به یادآوریست که اینورتر منبع ولتاژ به روش دو کلیده فرمان می‌گیرد و مدت زمان کار هر کلید در هر دوره تناوب برابر $1/282$ میلی ثانیه می‌باشد.

در این مسئله نحوه کلیدزنی و تقریب به کار برده شده را بیان نمائید.